

REVISEMOS

CUÁNTO APRENDIMOS

ARMADO DE CIRCUITOS ANALÓGICOS Y DIGITALES



De manera individual responde:

¿Cuáles son los convertidores CC-CA?

¿Cuáles son los convertidores CA-CC?

¿En qué se diferencian?

Luego, junto a su equipo de trabajo, construyan un organizador gráfico que permita identificar las semejanzas y diferencias.



¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS