

REVISEMOS

# CUÁNTO APRENDIMOS

ARMADO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS



Responde las siguientes preguntas de manera individual:

¿Cómo es el funcionamiento de un temporizador tipo RC?

---

---

---

¿Cómo es el funcionamiento del rectificador de media onda?

---

---

---

Luego, junto a tu equipo de trabajo, discutan: ¿Cuál es el uso indicado para cada uno?

---

---

---

---

¿Cómo elegir correctamente?

---

---

---



¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS