

ACTIVIDAD 3

Circuito eléctrico domiciliario

Objetivo:

- › Describir un circuito eléctrico domiciliario y la función de sus componentes básicos, como enchufes, interruptores, conexión a la malla de tierra, dispositivo de seguridad y colores de cableados, entre otros.

Indicaciones:

- › Deberás diseñar un plano eléctrico, para esto escoge una habitación de tu casa, ya sea comedor, dormitorio, cocina, entre otros. En los cuales deberás indicar los siguientes puntos:
 - Interruptor
 - Ampolletas
 - Enchufes
 - Cableado
 - Dispositivo de seguridad (automático)

Plano eléctrico de mi

