

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS


MOTOR TRIFÁSICO AC



La siguiente actividad te permitirá recordar y reforzar los conceptos revisados en la actividad anterior.



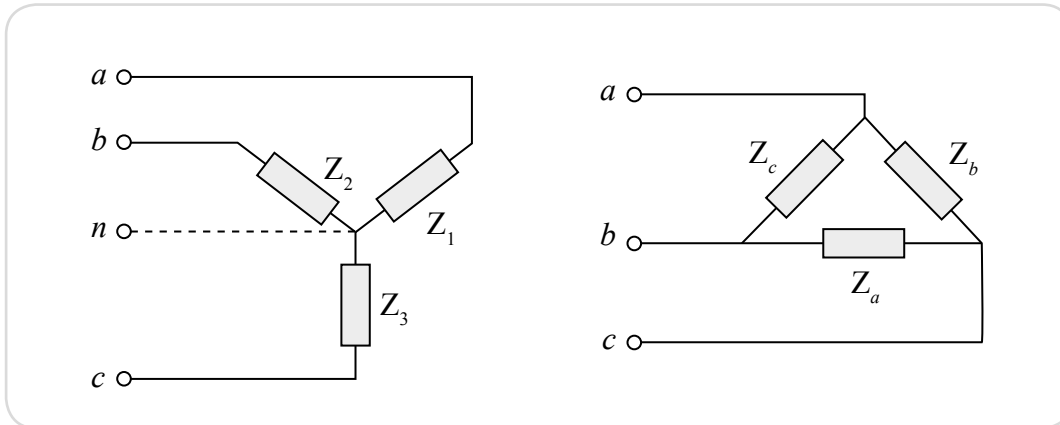¿Cuál es la diferencia entre los circuitos de las figuras?



Debatan junto a los miembros de tu equipo y luego compartan sus respuestas con el resto de los grupos del curso.



¡MUY BIEN! VEAMOS AHORA LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN.